2D ディジタル回路


2025/5/12 第4回

本日の流れ

- 小テストtest0512
- 課題HW0428の解説
- 授業内容
 - ブール代数

ck test0512

• 論理式と真理値表を求めよう

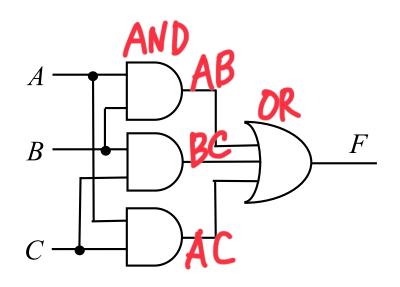


F=AB+BC+AC,

\overline{A}	В	C	$oxed{F}$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

AB BC AC

ブール代数

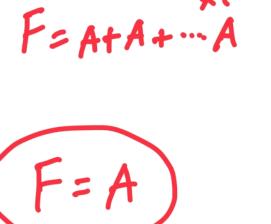- ・論理回路設計の基礎
 - 1と0だけを対象とした演算
 - 例. AND (論理積), OR (論理和), NOT



$$A + A = A$$

$$A \cdot A = A$$

A A+A A·A

0 0 0

1 1 1

• 交換則


$$A + B = B + A$$

$$A \cdot B = B \cdot A$$

• 結合則

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$
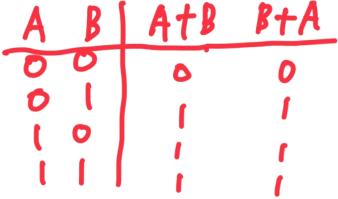
$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$$



$$A \cdot (B + C) = AB+AC$$

 $A + (B \cdot C) = (A+B)(A+C)$

ADC		MVIII
000	0	0
001	0	0
010	0	0
110	0	0
100	0	Ŏ
•	[l
(0		(
[[]]	1	l

ARC A(B+G) AB+AC

• 吸収則

$$\bigcirc$$
 A + A · B = \bigcirc

$$(3) A(A+B) = AA + AB$$

$$= A + AB$$

$$= A + AB$$

$$= A(1+B) = A$$

• ド・モルガンの定理 $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ $\overline{A\cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

演習:ド・モルガンの定理

• 真理値表を書いてみよう

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

A	В	$\overline{A+B}$	$ar{A}$	$ar{B}$	$ar{A} \cdot ar{B}$	$A \cdot B$	$\bar{A} + \bar{B}$
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	D	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	6	0	0	0

```
ex. A+AB=A+Bの証明
その他
   A + 1 =
                     A+AB = A1+AB 共通項2021!
   A \cdot 0 = 0
                              = A(B+B) + \overline{A}B 
= AB + A\overline{B} + \overline{A}B
   A + 0 = A
   A \cdot 1 = A
   A + \overline{A} = 1
                              = AB+AB+AB+AB
   A \cdot \bar{A} = 0
  \overline{A} = A
                              = AB+AB+AB+AB
                            = A(B+B)+B(A+A)
= A+B//
                                                            70
```