
7. オペアンプ TL84CN と LM741 のピン配置を調査せよ.

TL084CN

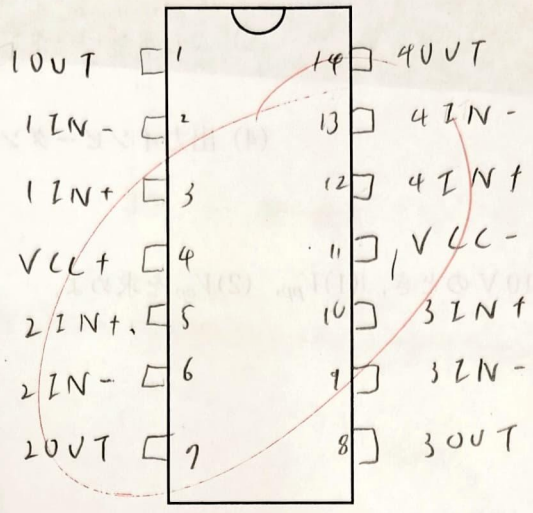

LM741

